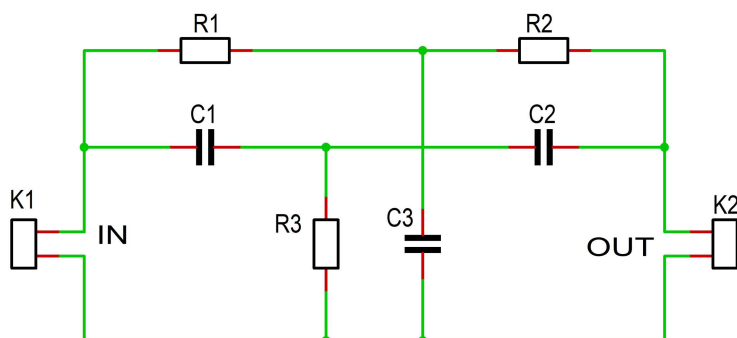


Schema electrică



Amprentele componentelor

Se vor utiliza amprente existente pe [foaia de proiectare](#) sau amprente similare (dar cu un număr diferit de pini). Pentru schema dată, folosiți:

- G5,08 pentru condensatoarele C1 - C3;
- 1x02 pentru conectorii K1 și K2;
- 0207 pentru rezistoarele R1 - R3.

Last modified: Friday, 12 June 2026, 10:14 PM