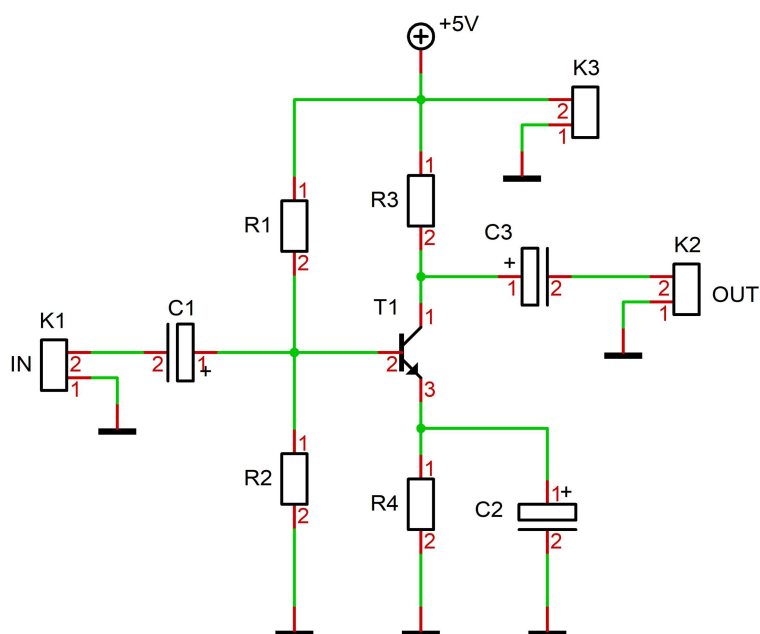


Schema electrică



Amprențele componentelor

Se vor utiliza amprențele existente pe [foaia de proiectare](#) sau amprențe similare (dar cu un număr diferit de pini). Pentru schema dată, folosiți:

- G2,54_D6 pentru condensatoarele C1 - C3;
- 1x02 pentru conectorii K1 - K3;
- 0204 pentru rezistoarele R1 - R4;
- TO92B pentru tranzistorul T1.

Last modified: Friday, 12 June 2026, 10:33 PM