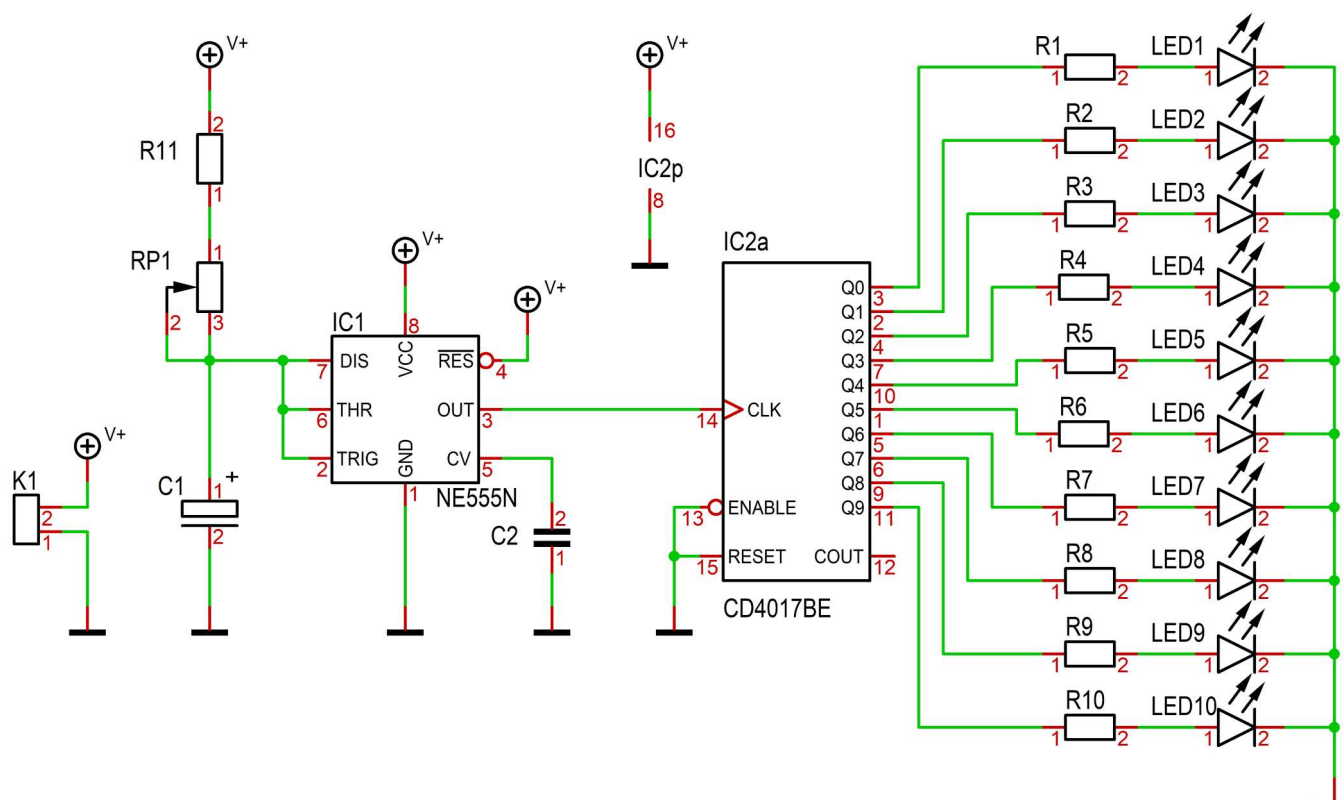


Schema electrică



Amprente componentelor

Se vor utiliza amprente existente pe [foaia de proiectare](#) sau amprente similare (dar cu un număr diferit de pini). Pentru schema dată, folosiți:

- G2,54_D6 pentru condensatorul C1;
- G5,08 pentru condensatorul C2;
- DIL8 pentru IC1;
- DIL16 pentru IC2;
- 1x02 pentru K1;
- LED_5mm pentru ledurile LED1 - LED10; ledurile trebuie poziționate la o margine a plăcii în aceeași ordine ca în schema electrică; pentru leduri se acceptă utilizarea numelor D1 - D10 în loc de LED1 - LED10 (cu respectarea corespondenței numerelor);
- 0204 pentru rezistoarele R1 - R11;
- PT10LV pentru rezistorul semivariabil RP1.

Last modified: Friday, 12 June 2026, 10:36 PM