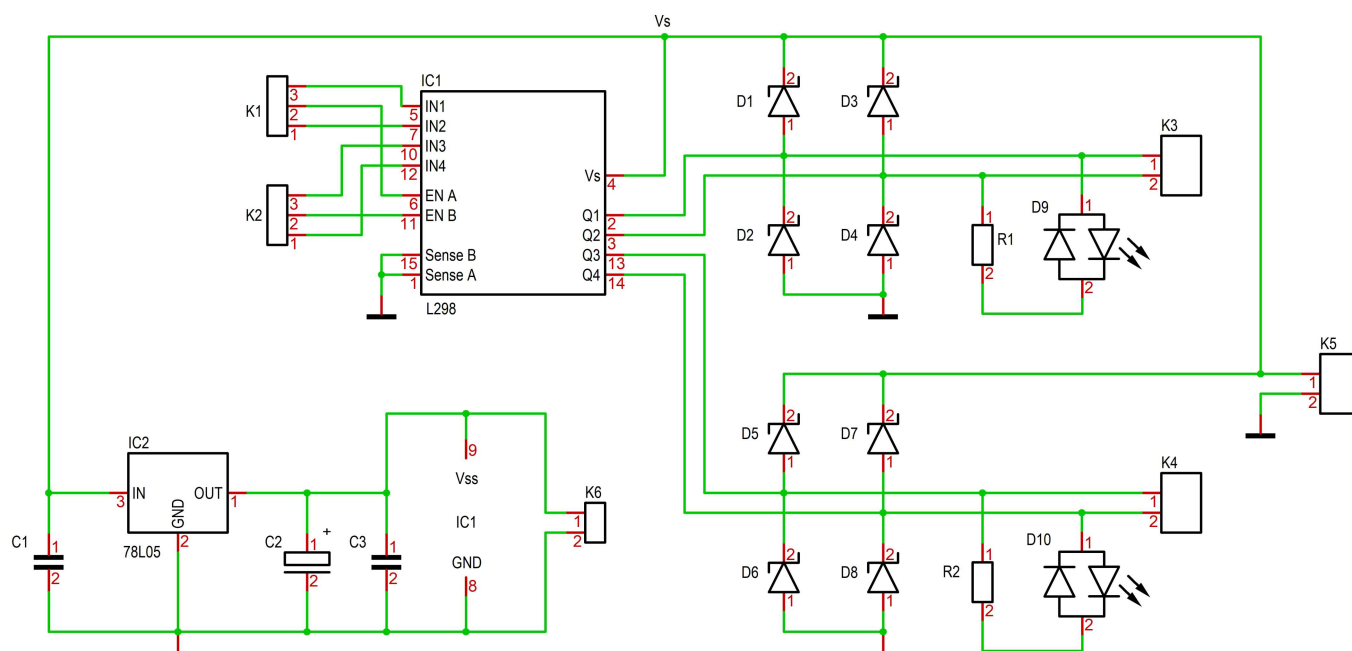


Schema electrică



Amprente componentelor

Se vor utiliza amprente existente pe [foaia de proiectare](#) sau amprente similare (dar cu un număr diferit de pini). Pentru schema dată, folosiți:

- G5,08 pentru condensatoarele C1 și C3;
- G2,54_D6 pentru condensatorul C2;
- DO41 pentru diodele D1 - D8;
- LED_5mm pentru ledurile D9 și D10; D9 și D10 sunt bicolore și de aceea în simbolul acestora apar două leduri montate antiparalel;
- MULTIWATT15V pentru IC1;
- TO92B pentru IC2;
- 1x03 pentru K1 și K2;
- ConPCB_2 pentru K3 - K5;
- 0204 pentru R1 și R2.

Excepții de la reguli

În cazul schemei date este permisă (fără depunțare, dacă este necesar) folosirea a **maximum 6 treceri** printre pinii circuitului IC1, cu respectarea următoarelor reguli:

- Este permis un **singur traseu** printre 2 pini alăturați ai IC1 (distanța dintre 2 trasee adiacente sau între traseu și pad va fi de **1,27 mm**).

- Trecerea printre pini este permisă doar pentru **semnale de curent mic** (nu pentru trasee de masă, alimentare sau ieșirile driverului).

Last modified: Friday, 12 June 2026, 10:39 PM