

Status	Finished
Started	Tuesday, 16 June 2026, 9:17 AM
Completed	Tuesday, 16 June 2026, 9:21 AM
Duration	3 mins 48 secs
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v2 (latest)

Fotorezistorul este un:

- ☐ a. Dispozitiv pentru făcut fotografii.
- ☐ b. Dispozitiv rezistent la lumină.
- ☐ c. Rezistor a cărui rezistență este dependentă de tensiunea la borne.
- ☒ d. Rezistor cu valoarea rezistenței dependentă de fluxul luminos ce cade pe el. ✓
- ☐ e. Dispozitiv a cărui rezistență este dependentă de temperatură.

Your answer is correct.

The correct answer is: Rezistor cu valoarea rezistenței dependentă de fluxul luminos ce cade pe el.

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v5 (latest)

Pentru gruparea de rezistoare din imagine se cunosc:

- $R1 = 4 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 4 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 2 \text{ k}\Omega$

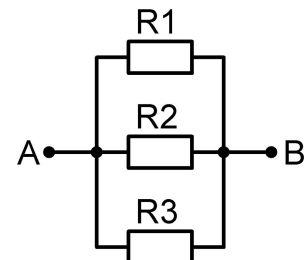Cât este rezistența echivalentă a grupării de rezistoare între nodurile A și B?



- ☒ a. $1 \text{ k}\Omega$ ✓
- ☐ b. $10 \text{ k}\Omega$
- ☐ c. $2 \text{ k}\Omega$
- ☐ d. $3 \text{ k}\Omega$
- ☐ e. $4 \text{ k}\Omega$

Your answer is correct.

The correct answer is: $1 \text{ k}\Omega$

Question 3

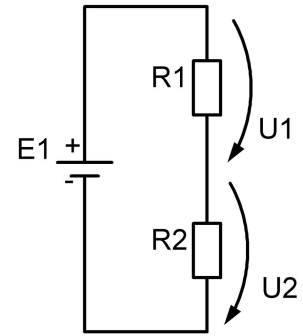
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v5 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $E_1 = 20\text{ V}$
- $R_1 = 12\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 4\text{ k}\Omega$

Care este valoarea tensiunii U_2 ?

- ☐ a. 20 V
- ☐ b. 10 V
- ☐ c. 15 V
- ☒ d. 5 V ✓
- ☐ e. 25 V

Your answer is correct.

The correct answer is: 5 V


Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v4 (latest)

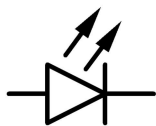
Asociați fiecărui simbol componenta activă corespunzătoare.




LED (Diodă electroluminiscentă)




Diodă Zener

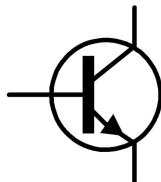

Tranzistor NPN

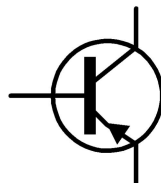

Tranzistor PNP

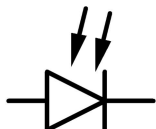


Fotodiodă



Your answer is correct.


The correct answer is:

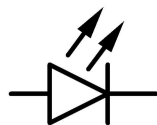


→ LED (Diodă electroluminiscentă),




→ Diodă Zener,

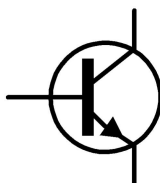

→ Tranzistor NPN,

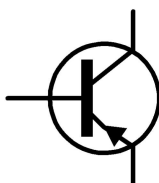

→ Tranzistor PNP,

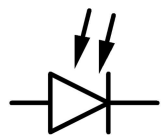

→ Fotodiodă

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v8 (latest)

Să se precizeze, pentru fiecare mărime fizică de mai jos, aparatul de măsură cu care aceasta poate fi măsurată.

- | | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| • Tensiunea electrică | Voltmetrul | ✓ |
| • Rezistența electrică | Ohm-metrul | ✓ |
| • Capacitatea electrică | Capacimetrul | ✓ |
| • Intensitatea curentului electric | Ampermetrul | ✓ |
| • Puterea de curent continuu | Watt-metrul | ✓ |

Your answer is correct.

The correct answer is:

- Tensiunea electrică
- Voltmetrul,
- Rezistența electrică
- Ohm-metrul,
- Capacitatea electrică
- Capacimetrul,
- Intensitatea curentului electric
- Ampermetrul,
- Puterea de curent continuu
- Watt-metrul

Question 6

Correct





Mark 1.00 out of 1.00

v6 (latest)


Pentru montajele de mai jos se cunosc următoarele:

- $E1 = 9\text{ V}$
- $R1 = 1\text{ k}\Omega$
- ledurile D1 și D2 sunt roșii

Selectați montajele pentru care este aprins ledul D1.

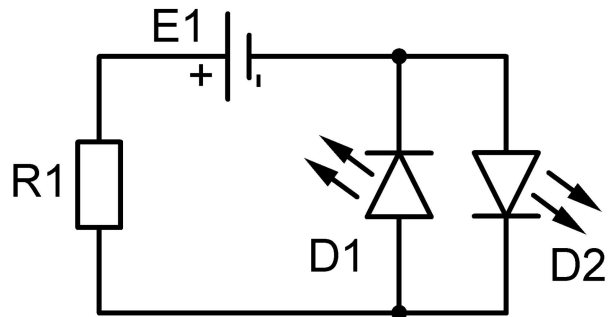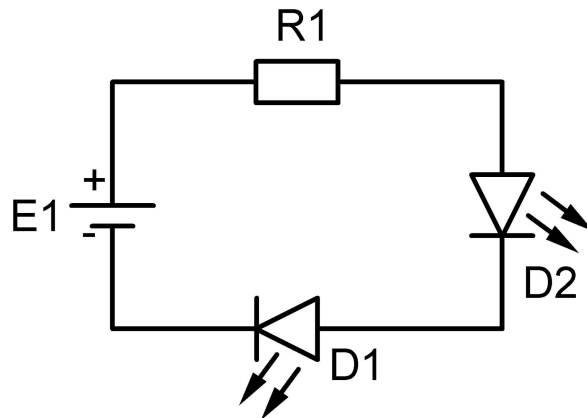
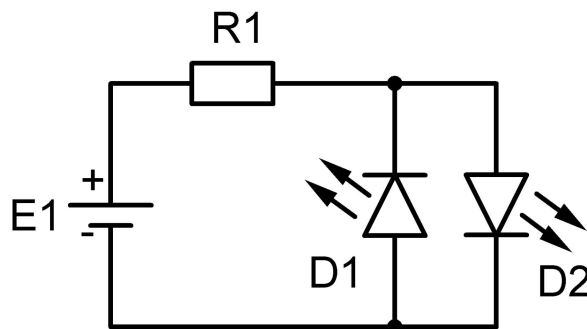
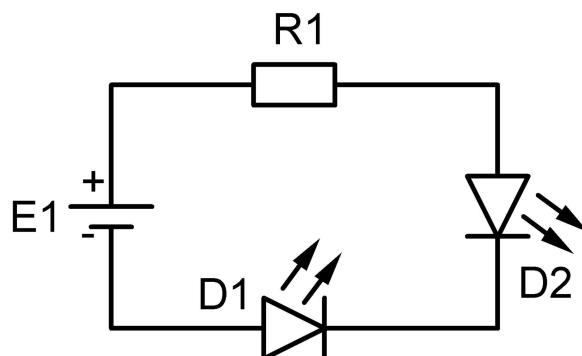
☒ a.☒ b.☐ c.☐ d.

☒ e.

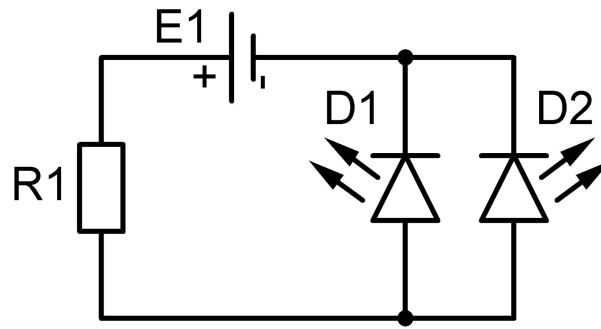

Your answer is correct.

The correct answers are:

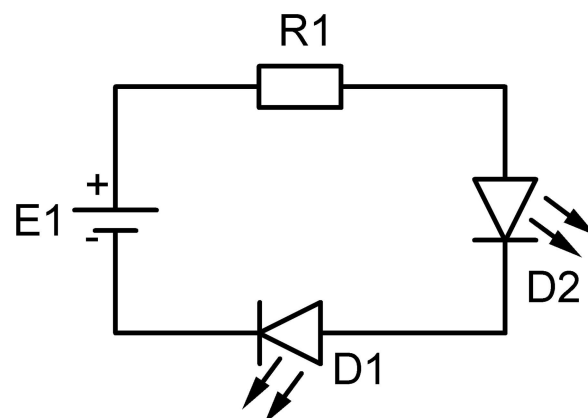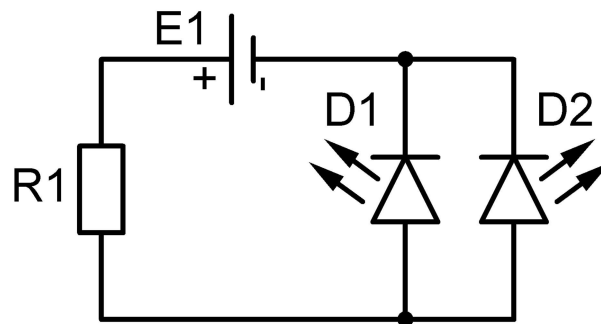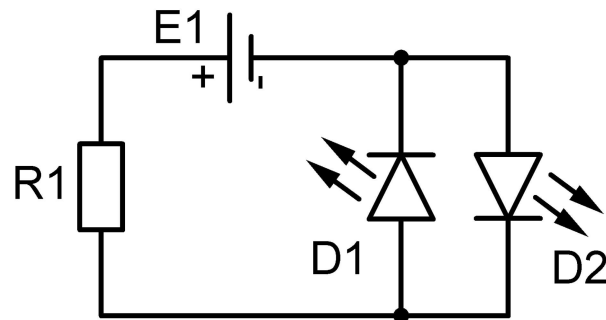

Question 7

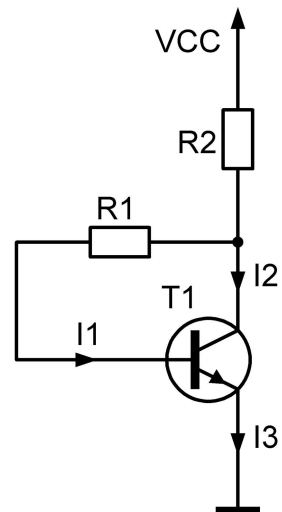
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v2 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $I_1 = 15 \mu A$
- $I_2 = 2985 \mu A$

Cât este curentul I_3 ?

- ☐ a. $1500.0 \mu A$
- ☐ b. $3900.0 \mu A$
- ☐ c. $3600.0 \mu A$
- ☒ d. $3.0 mA$ ✓
- ☐ e. $2400.0 \mu A$


Your answer is correct.

The correct answer is: $3.0 mA$ **Question 8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)

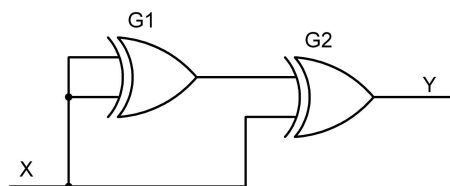Care este valoarea semnalului Y de la ieșirea circuitului de mai jos?

- ☒ a. X ✓
- ☐ b. $\overline{X}$
- ☐ c. 0
- ☐ d. Nu se poate preciza valoarea lui Y .
- ☐ e. 1

Your answer is correct.

The correct answer is: X


Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v1 (latest)

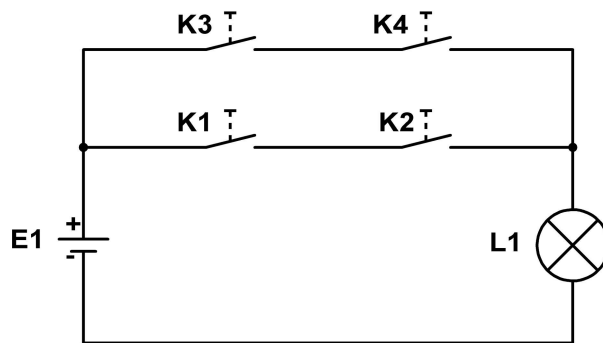Se dă circuitul din figura de mai jos, în care $E1 = 6\text{ V}$ și $L1$ este un bec cu tensiunea nominală de 6 V .



Să se precizeze pentru fiecare combinație a întrerupătoarelor $K1$, $K2$, $K3$ și $K4$ dacă becul $L1$ este aprins sau este stins.

- $K1$ și $K3$ închise; $K2$ și $K4$ deschise
- $K3$ și $K4$ sunt închise; nu se știe starea întrerupătoarelor $K1$ și $K2$
- $K2$ și $K3$ închise; $K4$ deschis; nu se știe starea întrerupătorului $K1$
- $K1$ și $K4$ închise; $K2$ și $K3$ deschise
- $K1$ și $K2$ închise; $K3$ și $K4$ deschise

Becul $L1$ este stinsBecul $L1$ este aprins

Nu se poate preciza

Becul $L1$ este stinsBecul $L1$ este aprins

Your answer is correct.

The correct answer is:

- $K1$ și $K3$ închise; $K2$ și $K4$ deschise

→ Becul $L1$ este stins,

- $K3$ și $K4$ sunt închise; nu se știe starea întrerupătoarelor $K1$ și $K2$

→ Becul $L1$ este aprins,

- $K2$ și $K3$ închise; $K4$ deschis; nu se știe starea întrerupătorului $K1$

→ Nu se poate preciza,

- $K1$ și $K4$ închise; $K2$ și $K3$ deschise

→ Becul $L1$ este stins,

- $K1$ și $K2$ închise; $K3$ și $K4$ deschise

→ Becul $L1$ este aprins

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v1 (latest)

Ce se întâmplă într-un circuit paralel cu două becuri, dacă unul dintre becuri se arde?

- ☐ a. Celălalt bec se va stinge și el, deoarece circuitul este întrerupt.
- ☐ b. Celălalt bec va lumina mai slab.
- ☐ c. Celălalt bec va lumina mai puternic.
- ☒ d. Celălalt bec va lumina la fel ca înainte. ✓
- ☐ e. Bateria se va descărca mai repede.

Your answer is correct.

The correct answer is: Celălalt bec va lumina la fel ca înainte.