

Status	Finished
Started	Tuesday, 16 June 2026, 9:42 AM
Completed	Tuesday, 16 June 2026, 9:49 AM
Duration	7 mins 42 secs
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v2 (latest)

Pentru gruparea de rezistoare din imagine se cunosc:

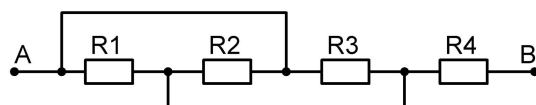- $R_1 = 8\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 8\text{ k}\Omega$
- $R_3 = 4\text{ k}\Omega$
- $R_4 = 15\text{ k}\Omega$



Cât este rezistența echivalentă a grupării de rezistoare între nodurile A și B?

- ☐ a. $4\text{ k}\Omega$
- ☐ b. $30\text{ k}\Omega$
- ☒ c. $17\text{ k}\Omega$ ✓
- ☐ d. $34\text{ k}\Omega$
- ☐ e. $51\text{ k}\Omega$

Your answer is correct.

The correct answer is: $17\text{ k}\Omega$

Question 2


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)

Pentru gruparea mixtă de condensatoare din imaginea alăturată se cunosc:

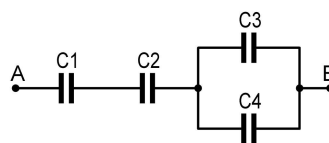- $C_1 = 20\text{ nF}$
- $C_2 = 40\text{ nF}$
- $C_3 = 10\text{ nF}$
- $C_4 = 30\text{ nF}$



Care este capacitatea echivalentă între nodurile A și B?

- ☐ a. 30 nF
- ☐ b. 20 nF
- ☐ c. 40 nF
- ☒ d. 10 nF ✓
- ☐ e. 100 nF

Your answer is correct.

The correct answer is: 10 nF

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v8 (latest)


Asociați fiecărui simbol numele componentei.



TEC-MOS cu canal n



Diodă Zener

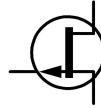

TEC-J cu canal p



Tranzistor bipolar npn




Diodă redresoare




Your answer is correct.


The correct answer is:

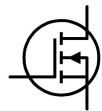

→ TEC-MOS cu canal n,

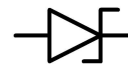

→ Diodă Zener,

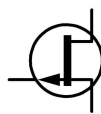

→ TEC-J cu canal p,



→ Tranzistor bipolar npn,



→ Diodă

redresoare

Question 4

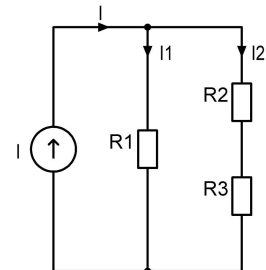
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v12 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $I = 84 \mu A$
- $R_1 = 7 k\Omega$
- $R_2 = 7 k\Omega$
- $R_3 = 7 k\Omega$

Care este valoarea curentului I_1 ?

- ☒ a. $56 \mu A$ ✓
- ☐ b. $63 \mu A$
- ☐ c. $7 \mu A$
- ☐ d. $42 \mu A$
- ☐ e. $28 \mu A$

Your answer is correct.

The correct answer is: $56 \mu A$

Question 5

Correct






Mark 1.00 out of 1.00

v5 (latest)

Pentru montajele de mai jos se cunosc următoarele:




- $E1 = 12\text{ V}$
- $E2_{\text{max}} = 12\text{ V}$
- $R1 = 1\text{ k}\Omega$
- ledul D1 este albastru iar ledul D2 este roșu

Selectați montajele pentru care este aprins ledul D1.

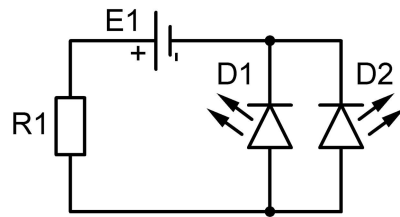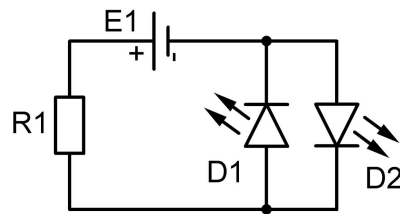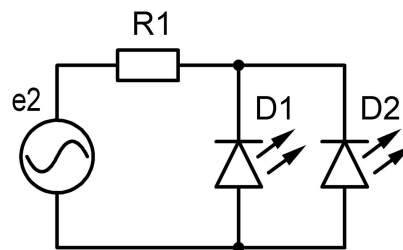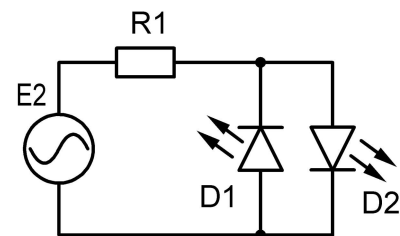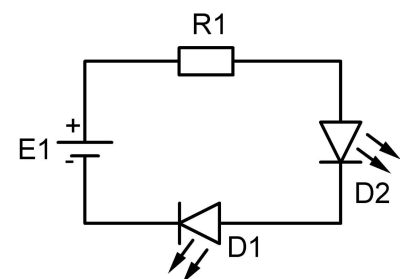☐ a.☒ b.☐ c.☒ d.☒ e.

Your answer is correct.

The correct answers are:

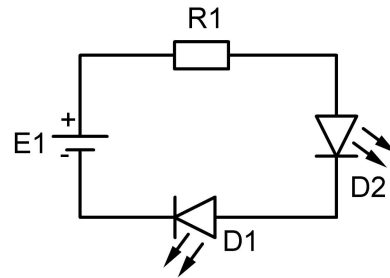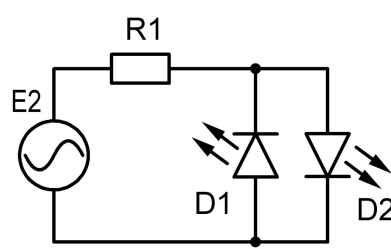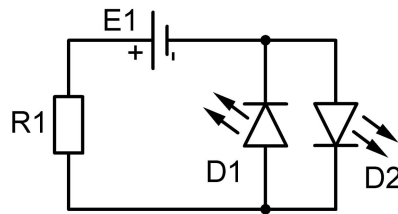

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)

Se dau funcțiile unor circuite electronice de bază.

Pentru fiecare funcție, selectați circuitul corespunzător.

- Atenuază ondulațiile tensiunii redresate.

Filtru de netezire



- Transformă energia de curent alternativ în energie de curent continuu.

Redresor



- Oferă la ieșire o tensiune constantă în raport cu variațiile tensiunii de intrare și variațiile sarcinii.

Stabilizator de tensiune continuă



- Furnizează la ieșire același semnal cu aceeași formă cu cel de la intrare, dar de amplitudine mai mare.

Amplificator de tensiune



- Furnizează un semnal la ieșire fără să i se aplice semnal de intrare.

Oscilator



Your answer is correct.

The correct answer is:

- Atenuază ondulațiile tensiunii redresate.

→ Filtru de netezire,

- Transformă energia de curent alternativ în energie de curent continuu.

→ Redresor,

- Oferă la ieșire o tensiune constantă în raport cu variațiile tensiunii de intrare și variațiile sarcinii.

→ Stabilizator de tensiune continuă,

- Furnizează la ieșire același semnal cu aceeași formă cu cel de la intrare, dar de amplitudine mai mare.

→ Amplificator de tensiune,

- Furnizează un semnal la ieșire fără să i se aplice semnal de intrare.

→ Oscilator

Question 7


Correct

Mark 1.00 out of 1.00


v3 (latest)

În imaginile de mai jos sunt prezentate etapele de verificare a unui tranzistor npn cu ajutorul unui ohm-metru.

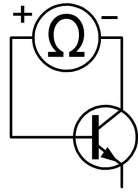
Știind că tranzistorul este bun să se precizeze, în fiecare caz, valoarea rezistenței indicate de ohm-metru.




Rezistență mică

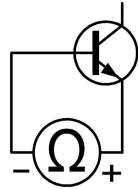


Rezistență mare

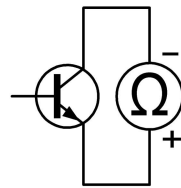


Rezistență mare

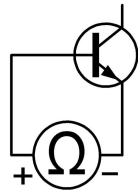

Rezistență mică

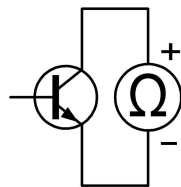

Rezistență mare

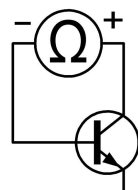


Rezistență mare




Your answer is correct.


The correct answer is:

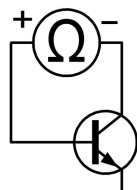


→ Rezistență mică,

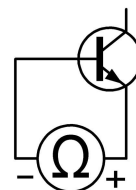

→ Rezistență mare,

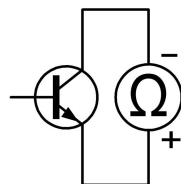

→ Rezistență mare,

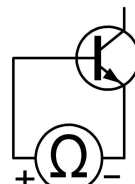

→ Rezistență mică,



Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00


v4 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $V_{CC} = 12\text{ V}$
- $U_{BE} = 0.7\text{ V}$
- $R_1 = 63\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 21\text{ k}\Omega$
- $R_3 = 2\text{ k}\Omega$
- $R_4 = 1\text{ k}\Omega$

Să se calculeze valoarea tensiunii U_2 știind următoarele:

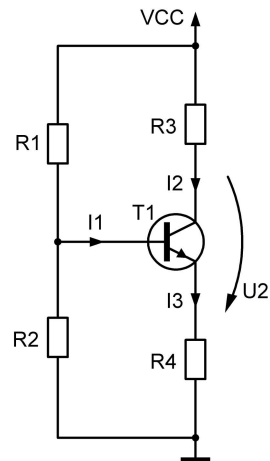- curentul din baza tranzistorului (I_1) se poate neglija față de curentul prin divizorul de tensiune din bază (format din R_1 și R_2).
- curentul din baza tranzistorului (I_1) se poate neglija față de curentul din colectorul tranzistorului (I_2).



- ☐ a. $U_2 = 0.9\text{ V}$
- ☐ b. $U_2 = 6.7\text{ V}$
- ☐ c. $U_2 = 8.3\text{ V}$
- ☒ d. $U_2 = 5.1\text{ V}$ ✓
- ☐ e. $U_2 = 11.1\text{ V}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $U_2 = 5.1\text{ V}$

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v5 (latest)

Pentru circuitul din figura de mai jos se dau:

- $R1 = 10\text{ k}\Omega$
- $R2 = 10\text{ k}\Omega$
- $R3 = 10\text{ k}\Omega$
- $R4 = 470\text{ }\Omega$

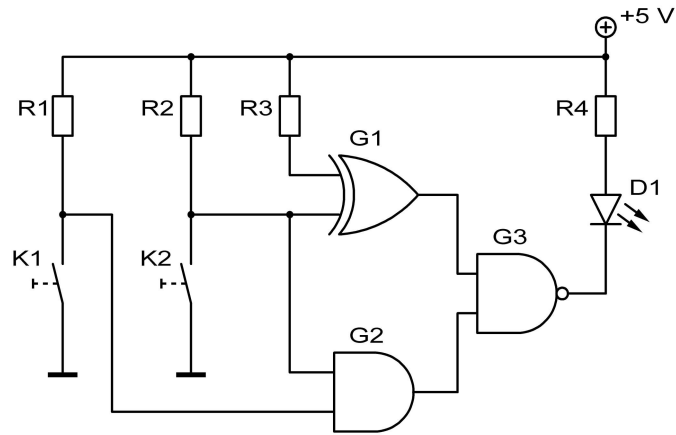Selectați comportamentul ledului D1 în acest circuit.



- ☐ a. Ledul D1 luminează când ambele întrerupătoare, K1 și K2, sunt deschise.
- ☐ b. Ledul D1 luminează când ambele întrerupătoare, K1 și K2, sunt închise.
- ☐ c. Ledul D1 luminează când întrerupătorul K1 este deschis și întrerupătorul K2 este închis.
- ☐ d. Ledul D1 luminează când întrerupătorul K1 este închis și întrerupătorul K2 este deschis.
- ☒ e. Ledul D1 nu luminează indiferent de poziția întrerupătoarelor K1 și K2. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Ledul D1 nu luminează indiferent de poziția întrerupătoarelor K1 și K2.


Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v1 (latest)

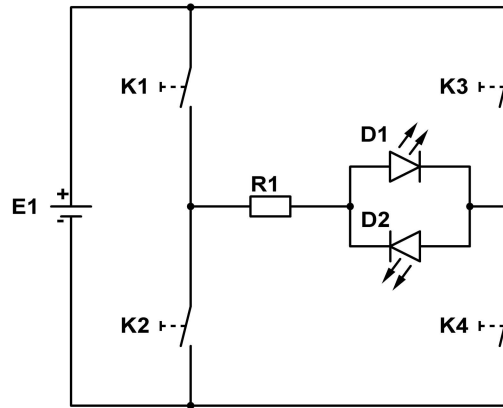Se dă circuitul din figura de mai jos, în care $E1 = 9\text{ V}$, $R1 = 470\ \Omega$, ledul D1 este roșu și ledul D2 este verde.



Să se precizeze comportamentul circuitului pentru diferite combinații ale întrerupătoarelor K1, K2, K3 și K4.

- K1 închis; K2 și K3 deschise; nu se cunoaște starea întrerupătorului K4

Ledul D2 este stins; nu se poate preciza starea ledului D1



- K1 și K3 închise; K2 și K4 deschise

Niciun led nu luminează



- K2 și K4 închise; K1 și K3 deschise

Niciun led nu luminează



- K2 și K3 închise; K1 și K4 deschise

Ledul D2 este aprins, iar ledul D1 este stins



- K1 și K4 închise; K2 și K3 deschise

Ledul D1 este aprins, iar ledul D2 este stins



Your answer is correct.

The correct answer is:

- K1 închis; K2 și K3 deschise; nu se cunoaște starea întrerupătorului K4

→ Ledul D2 este stins; nu se poate preciza starea ledului D1,

- K1 și K3 închise; K2 și K4 deschise

→ Niciun led nu luminează,

- K2 și K4 închise; K1 și K3 deschise

→ Niciun led nu luminează,

- K2 și K3 închise; K1 și K4 deschise

→ Ledul D2 este aprins, iar ledul D1 este stins,

- K1 și K4 închise; K2 și K3 deschise

→ Ledul D1 este aprins, iar ledul D2 este stins