

Status	Finished
Started	Tuesday, 16 June 2026, 8:32 AM
Completed	Tuesday, 16 June 2026, 8:35 AM
Duration	2 mins 34 secs
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v5 (latest)

Asociați fiecărui simbol componenta corespunzătoare.




Rezistor

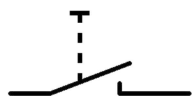

Întrerupător



Condensator nepolarizat

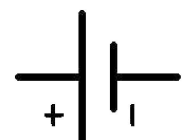

Baterie (sursă de alimentare)




Bec (lampă de iluminat)



Your answer is correct.

The correct answer is:

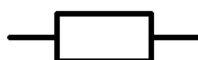

→ Rezistor,




→

Întrerupător,



→ Condensator nepolarizat,

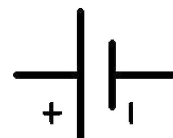

→

Baterie (sursă de alimentare),



→ Bec (lampă de iluminat)

Question 2


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v6 (latest)

Pentru gruparea de rezistoare din imagine se cunosc:

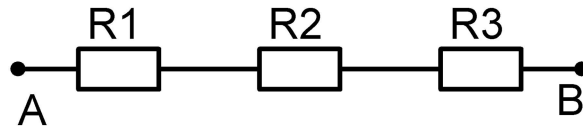- $R1 = 2\text{ k}\Omega$
- $R2 = 4\text{ k}\Omega$
- $R3 = 7\text{ k}\Omega$



Cât este rezistența echivalentă a grupării de rezistoare între nodurile A și B?

- ☒ a. $13\text{ k}\Omega$ ✓
- ☐ b. $11\text{ k}\Omega$
- ☐ c. $9\text{ k}\Omega$
- ☐ d. $6\text{ k}\Omega$
- ☐ e. $4.3\text{ k}\Omega$

Your answer is correct.

The correct answer is: $13\text{ k}\Omega$

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v6 (latest)

Transformați $2\text{ k}\Omega$ în Ω .

- ☐ a. $20000\text{ }\Omega$
- ☐ b. $200\text{ }\Omega$
- ☒ c. $2000\text{ }\Omega$ ✓
- ☐ d. $2\text{ }\Omega$
- ☐ e. $20\text{ }\Omega$

Your answer is correct.

The correct answer is: $2000\text{ }\Omega$






Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00


v2 (latest)

Circuitele de mai jos au componente identice: sursă de 6 V, bec de 6 V și diodă redresoare cu siliciu. Selectați montajul în care becul luminează.

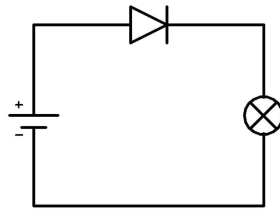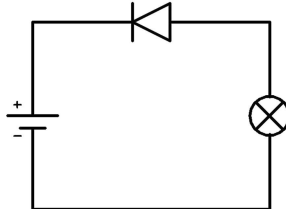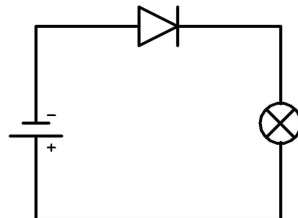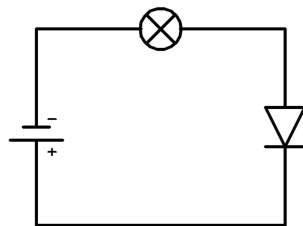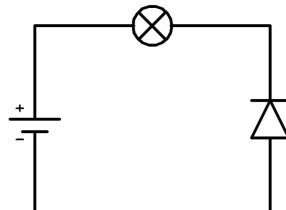☒ a.☐ b.☐ c.☐ d.☐ e.

Your answer is correct.

The correct answer is:

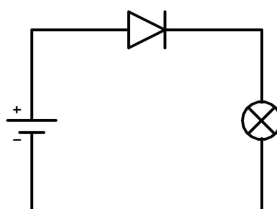

Question 5


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v7 (latest)

În imaginea alăturată este prezentată vederea 3D a unui montaj electronic (licuriciu). O parte dintre elementele componente ale montajului sunt numerotate cu cifre de la 1 la 5.

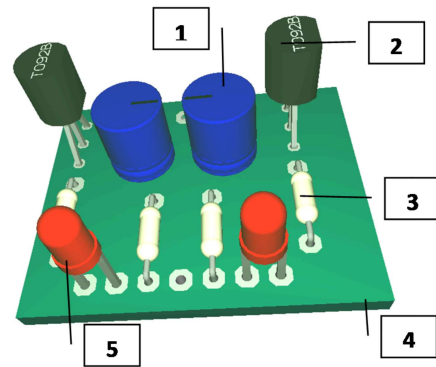Asociați fiecărei cifre tipul componentei.



- | | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Condensator polarizat | ✓ |
| 2 | Tranzistor | ✓ |
| 3 | Rezistor | ✓ |
| 4 | Placă cu circuit imprimat | ✓ |
| 5 | LED | ✓ |

Your answer is correct.

The correct answer is: 1 → Condensator polarizat, 2 → Tranzistor, 3 → Rezistor, 4 → Placă cu circuit imprimat, 5 → LED

Question 6

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v10 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $E_1 = 4 \text{ V}$
- $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$

Care este valoarea tensiunii U_2 ?

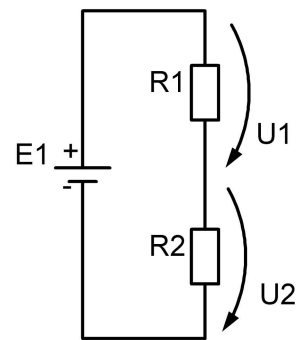

- ☒ a. 2 V ✓
- ☐ b. 1 V
- ☐ c. 3 V
- ☐ d. 4 V
- ☐ e. 5 V

Your answer is correct.

The correct answer is: 2 V


Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v4 (latest)

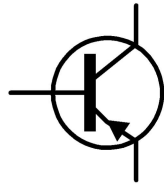Asociați fiecărui simbol componenta activă corespunzătoare.




Tranzistor PNP

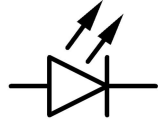


LED (Diodă electroluminiscentă)



Diodă Zener

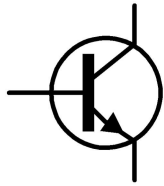

Tranzistor NPN

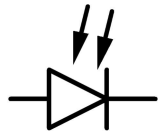


Fotodiodă




Your answer is correct.

The correct answer is:

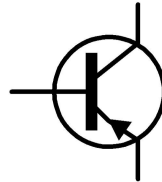

→ Tranzistor PNP,

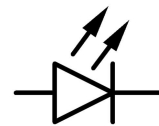


→ LED (Diodă


electroluminiscentă),



→ Diodă Zener,

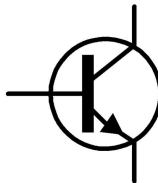

→ Tranzistor NPN,

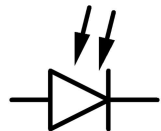

→ Fotodiodă

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v11 (latest)

Pentru circuitul alăturat, în care tranzistorul T1 este saturat, se cunosc:

- $I_1 = 7 \text{ mA}$
- $I_2 = 63 \text{ mA}$

Cât este curentul I_3 ?

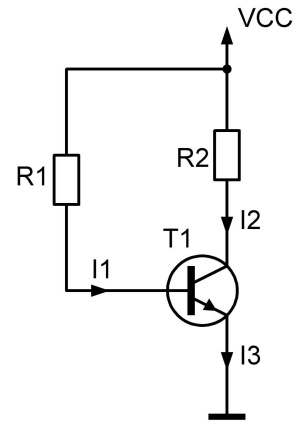

- ☐ a. 63 mA
- ☐ b. 56 mA
- ☐ c. 35 mA
- ☒ d. 70 mA ✓
- ☐ e. 7 mA

Your answer is correct.

The correct answer is: 70 mA

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v1 (latest)

Ce se întâmplă într-un circuit serie cu două becuri, dacă unul dintre becuri se arde?

- ☐ a. Celălalt bec va lumina mult mai tare.
- ☐ b. Bateria se va descărca mai repede.
- ☐ c. Celălalt bec va lumina mai slab.
- ☒ d. Celălalt bec se va stinge și el, deoarece circuitul este întrerupt. ✓
- ☐ e. Celălalt bec va lumina la fel ca înainte.

Your answer is correct.

The correct answer is: Celălalt bec se va stinge și el, deoarece circuitul este întrerupt.


Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)

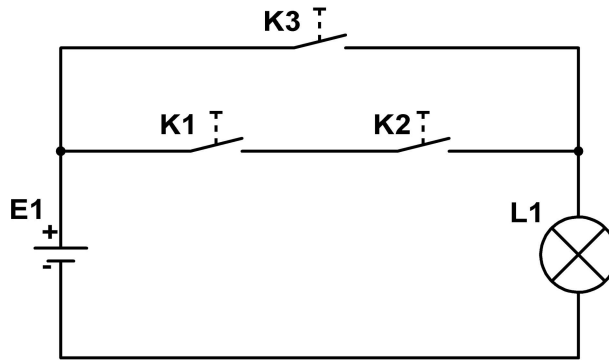Se dă circuitul din figura de mai jos, în care $E1 = 6\text{ V}$ și $L1$ este un bec cu tensiunea nominală de 6 V .



Să se precizeze pentru fiecare combinație a întrerupătoarelor $K1$, $K2$ și $K3$ dacă becul $L1$ este aprins sau este stins.

- $K2$ închis; $K1$ și $K3$ deschise Becul $L1$ este stins ✓
- $K1$ și $K2$ închise; $K3$ deschis Becul $L1$ este aprins ✓
- $K1$ închis; $K2$ și $K3$ deschise Becul $L1$ este stins ✓
- $K3$ închis; $K1$ și $K2$ deschise Becul $L1$ este aprins ✓
- $K1$, $K2$ și $K3$ deschise Becul $L1$ este stins ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:

- $K2$ închis; $K1$ și $K3$ deschise
→ Becul $L1$ este stins,
 - $K1$ și $K2$ închise; $K3$ deschis
- Becul $L1$ este aprins,
 - $K1$ închis; $K2$ și $K3$ deschise
- Becul $L1$ este stins,
 - $K3$ închis; $K1$ și $K2$ deschise
- Becul $L1$ este aprins,
 - $K1$, $K2$ și $K3$ deschise
- Becul $L1$ este stins