

Status	Finished
Started	Tuesday, 16 June 2026, 9:24 AM
Completed	Tuesday, 16 June 2026, 9:30 AM
Duration	5 mins 54 secs
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v7 (latest)

În imaginea alăturată este prezentată vederea 3D a unui montaj electronic (licuriciu). O parte dintre elementele componente ale montajului sunt numerotate cu cifre de la 1 la 5.

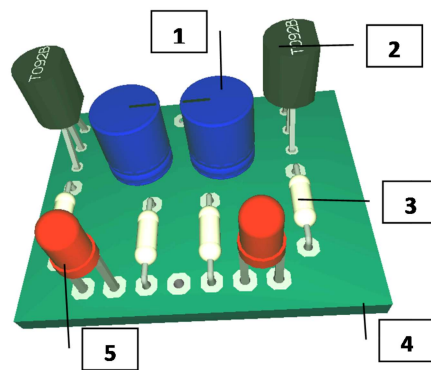Asociați fiecărei cifre tipul componentei.



- 1 Condensator polarizat ✓
- 2 Tranzistor ✓
- 3 Rezistor ✓
- 4 Placă cu circuit imprimat ✓
- 5 LED ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: 1 → Condensator polarizat, 2 → Tranzistor, 3 → Rezistor, 4 → Placă cu circuit imprimat, 5 → LED

Question 2


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v5 (latest)

Pentru gruparea de rezistoare din imagine se cunosc:

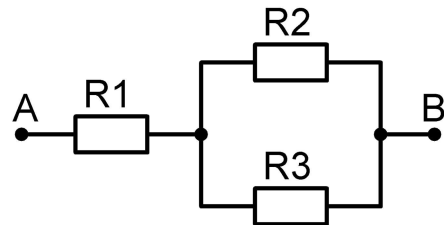- $R_1 = 18 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 14 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 14 \text{ k}\Omega$



Cât este rezistența echivalentă a grupării de rezistoare între nodurile A și B?

- ☐ a. $14 \text{ k}\Omega$
- ☐ b. $46 \text{ k}\Omega$
- ☐ c. $18 \text{ k}\Omega$
- ☐ d. $32 \text{ k}\Omega$
- ☒ e. $25 \text{ k}\Omega$ ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: $25 \text{ k}\Omega$

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v7 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $E1 = 16 \text{ V}$
- $R_1 = 9 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 54 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 54 \text{ k}\Omega$

Care este valoarea tensiunii U_1 ?

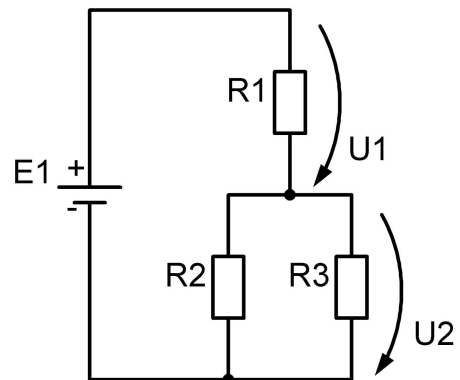

- ☐ a. 16 V
- ☐ b. 20 V
- ☒ c. 4 V ✓
- ☐ d. 12 V
- ☐ e. 8 V

Your answer is correct.

The correct answer is: 4 V

Question 4


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)

Pentru gruparea mixtă de condensatoare din imaginea alăturată se cunosc:

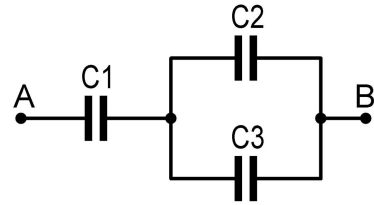- $C_1 = 32 \text{ nF}$
- $C_2 = 8 \text{ nF}$
- $C_3 = 24 \text{ nF}$



Care este capacitatea echivalentă între nodurile A și B?

- ☐ a. 8 nF
- ☐ b. 32 nF
- ☐ c. 24 nF
- ☒ d. 16 nF ✓
- ☐ e. 64 nF

Your answer is correct.

The correct answer is: 16 nF


Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v8 (latest)

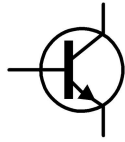Asociați fiecărui simbol numele componentei.



Tranzistor bipolar npn

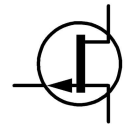


TEC-J cu canal p



Diodă Zener



Diodă redresoare

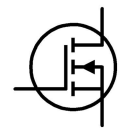


TEC-MOS cu canal n




Your answer is correct.

The correct answer is:

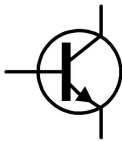

→ Tranzistor bipolar npn,

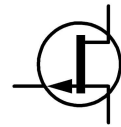


→ TEC-J cu canal p,



→ Diodă Zener,



→ Diodă redresoare,

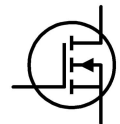

→ TEC-

MOS cu canal n

Question 6

Correct





Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)


Pentru montajele de mai jos se cunosc următoarele:

- $E1 = 9\text{ V}$
- $R1 = 1\text{ k}\Omega$
- ledurile D1 și D2 sunt roșii

Selectați montajele pentru care este aprins ledul D2.

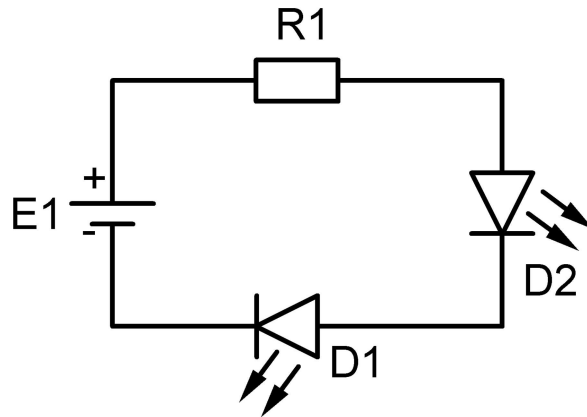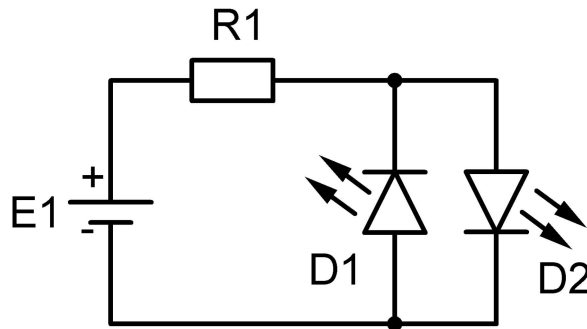
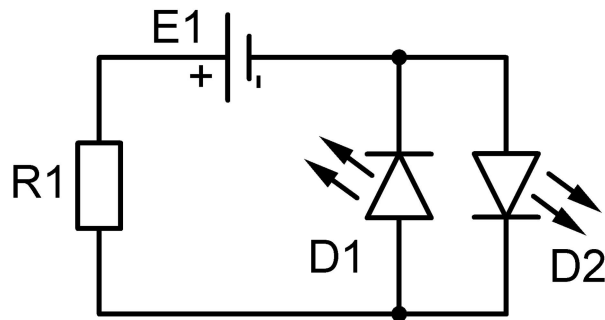
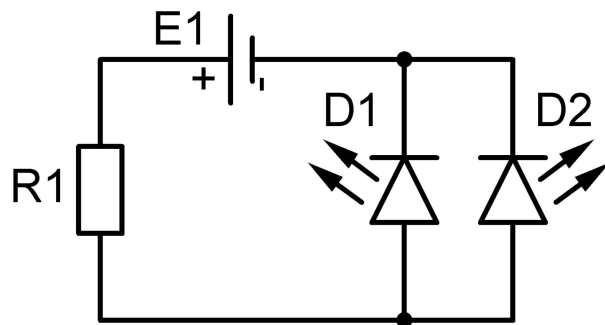
☒ a.☒ b.☐ c.☒ d.

☐ e.

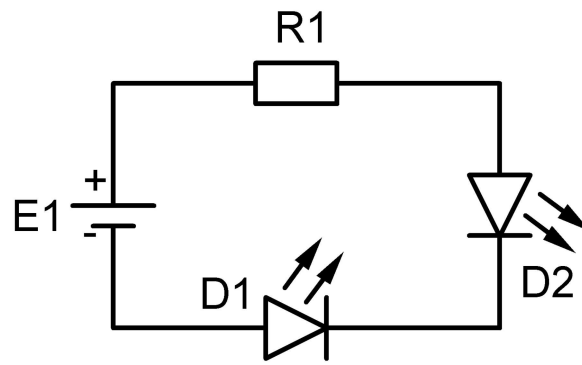

Your answer is correct.

The correct answers are:

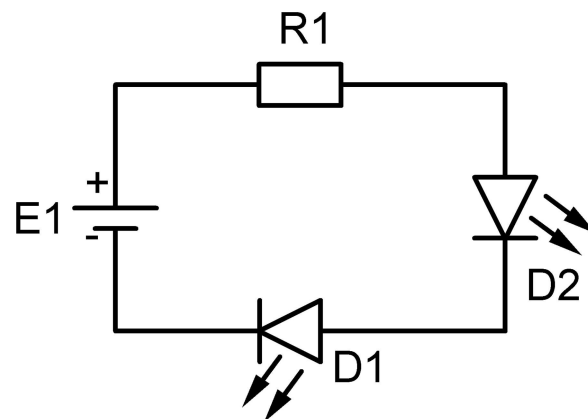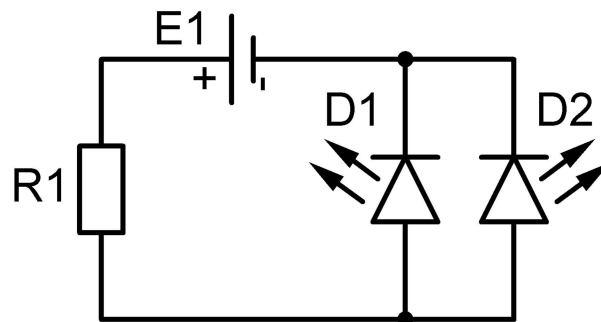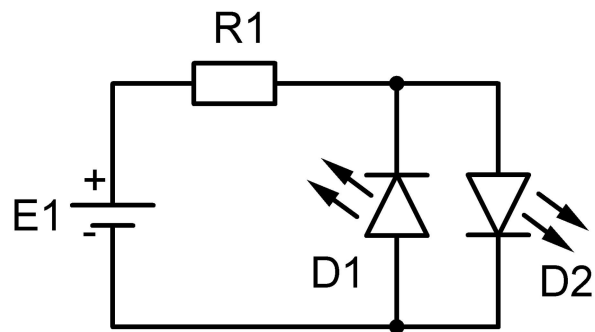

Question 7

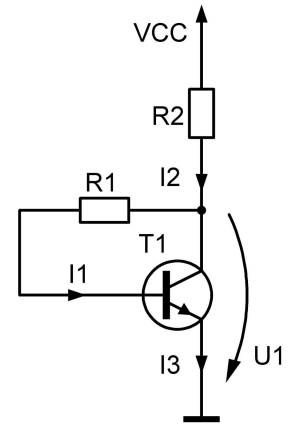
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v8 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $V_{CC} = 19\text{ V}$
- $I_1 = 20\text{ }\mu\text{A}$
- $\beta = 99$
- $R_2 = 3\text{ k}\Omega$

Cât este tensiunea U_1 ?

- ☐ a. $U_1 = 11.7\text{ V}$
- ☐ b. $U_1 = 9.5\text{ V}$
- ☐ c. $U_1 = 14.9\text{ V}$
- ☒ d. $U_1 = 13.0\text{ V}$ ✓
- ☐ e. $U_1 = 16.7\text{ V}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $U_1 = 13.0\text{ V}$

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)

Se dau funcțiile unor circuite electronice de bază.

Pentru fiecare funcție, selectați circuitul corespunzător.

- Atenuază ondulațiile tensiunii redresate.

Filtru de netezire



- Furnizează la ieșire același semnal cu aceeași formă cu cel de la intrare, dar de amplitudine mai mare.

Amplificator de tensiune



- Furnizează un semnal la ieșire fără să i se aplice semnal de intrare.

Oscilator



- Oferă la ieșire o tensiune constantă în raport cu variațiile tensiunii de intrare și variațiile sarcinii.

Stabilizator de tensiune continuă



- Transformă energia de curent alternativ în energie de curent continuu.

Redresor



Your answer is correct.

The correct answer is:

- Atenuază ondulațiile tensiunii redresate.

→ Filtru de netezire,

- Furnizează la ieșire același semnal cu aceeași formă cu cel de la intrare, dar de amplitudine mai mare.

→ Amplificator de tensiune,

- Furnizează un semnal la ieșire fără să i se aplice semnal de intrare.

→ Oscilator,

- Oferă la ieșire o tensiune constantă în raport cu variațiile tensiunii de intrare și variațiile sarcinii.

→ Stabilizator de tensiune continuă,

- Transformă energia de curent alternativ în energie de curent continuu.

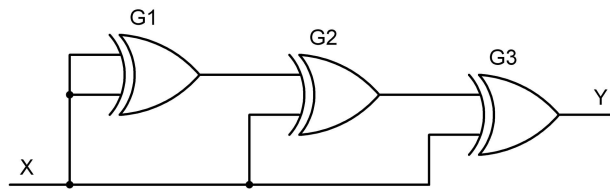
→ Redresor

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v6 (latest)

Care este valoarea semnalului Y de la ieșirea circuitului de mai jos?

- ☐ a. $\overline{X}$
- ☐ b. X
- ☐ c. Nu se poate preciza valoarea lui Y .
- ☒ d. 0 ✓
- ☐ e. 1

Your answer is correct.

The correct answer is: 0


Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v1 (latest)

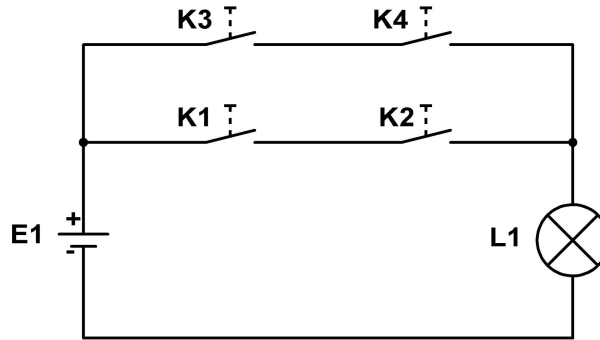Se dă circuitul din figura de mai jos, în care $E1 = 6\text{ V}$ și $L1$ este un bec cu tensiunea nominală de 6 V .



Să se precizeze pentru fiecare combinație a întrerupătoarelor $K1$, $K2$, $K3$ și $K4$ dacă becul $L1$ este aprins sau este stins.

- $K1$ și $K3$ închise; $K2$ și $K4$ deschise
- $K1$ și $K4$ închise; $K2$ și $K3$ deschise
- $K2$ și $K3$ închise; $K4$ deschis; nu se știe starea întrerupătorului $K1$
- $K1$ și $K2$ închise; $K3$ și $K4$ deschise
- $K3$ și $K4$ sunt închise; nu se știe starea întrerupătoarelor $K1$ și $K2$

Becul $L1$ este stinsBecul $L1$ este stins

Nu se poate preciza

Becul $L1$ este aprinsBecul $L1$ este aprins

Your answer is correct.

The correct answer is:

- $K1$ și $K3$ închise; $K2$ și $K4$ deschise

→ Becul $L1$ este stins,

- $K1$ și $K4$ închise; $K2$ și $K3$ deschise

→ Becul $L1$ este stins,

- $K2$ și $K3$ închise; $K4$ deschis; nu se știe starea întrerupătorului $K1$

→ Nu se poate preciza,

- $K1$ și $K2$ închise; $K3$ și $K4$ deschise

→ Becul $L1$ este aprins,

- $K3$ și $K4$ sunt închise; nu se știe starea întrerupătoarelor $K1$ și $K2$

→ Becul $L1$ este aprins