

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <b>Status</b>    | Finished                                  |
| <b>Started</b>   | Tuesday, 16 June 2026, 9:33 AM            |
| <b>Completed</b> | Tuesday, 16 June 2026, 9:40 AM            |
| <b>Duration</b>  | 6 mins 25 secs                            |
| <b>Grade</b>     | <b>10.00</b> out of 10.00 ( <b>100%</b> ) |

### Question 1


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)

Pentru gruparea de rezistoare din imagine se cunosc:

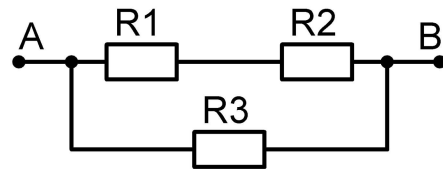- $R1 = 8\text{ k}\Omega$
- $R2 = 12\text{ k}\Omega$
- $R3 = 20\text{ k}\Omega$



Cât este rezistența echivalentă a grupării de rezistoare între nodurile A și B?

- ☐ a.  $12\text{ k}\Omega$
- ☒ b.  $10\text{ k}\Omega$  ✓
- ☐ c.  $30\text{ k}\Omega$
- ☐ d.  $20\text{ k}\Omega$
- ☐ e.  $8\text{ k}\Omega$

Your answer is correct.

The correct answer is:  $10\text{ k}\Omega$

**Question 2**

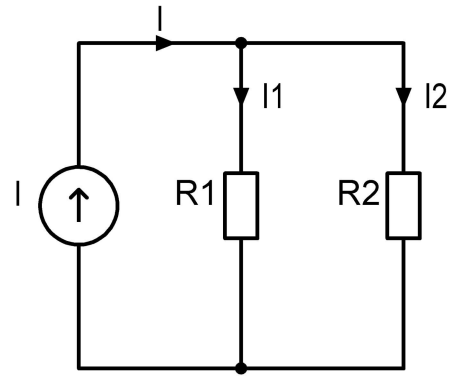
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v5 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $I = 84 \mu A$
- $R_1 = 15 k\Omega$
- $R_2 = 5 k\Omega$

Care este valoarea curentului  $I_1$ ?

- ☐ a.  $56 \mu A$
- ☐ b.  $63 \mu A$
- ☐ c.  $42 \mu A$
- ☐ d.  $7 \mu A$
- ☒ e.  $21 \mu A$  ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:  $21 \mu A$


**Question 3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v8 (latest)

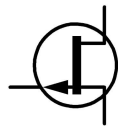Asociați fiecărui simbol numele componentei.




TEC-J cu canal p




Diodă redresoare



Diodă Zener

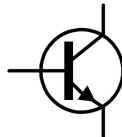

Tranzistor bipolar npn

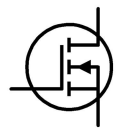


TEC-MOS cu canal n



Your answer is correct.

The correct answer is:

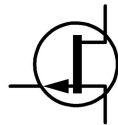

→ TEC-J cu canal p,




→ Diodă redresoare,



→ Diodă Zener,



→ Tranzistor bipolar npn,

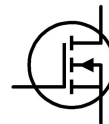

→ TEC-

MOS cu canal n

**Question 4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v8 (latest)

Să se precizeze, pentru fiecare mărime fizică de mai jos, aparatul de măsură cu care aceasta poate fi măsurată.

- Intensitatea curentului electric Ampermetrul ✓
- Tensiunea electrică Voltmetrul ✓
- Capacitatea electrică Capacimetrul ✓
- Rezistența electrică Ohm-metrul ✓
- Puterea de curent continuu Watt-metrul ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:

- Intensitatea curentului electric
- Ampermetrul,
- Tensiunea electrică
- Voltmetrul,
- Capacitatea electrică
- Capacimetrul,
- Rezistența electrică
- Ohm-metrul,
- Puterea de curent continuu
- Watt-metrul

**Question 5**


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v4 (latest)

Pentru gruparea mixtă de condensatoare din imaginea alăturată se cunosc:

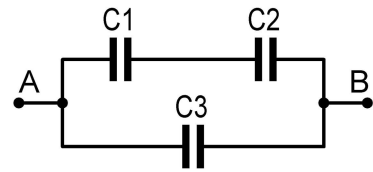- $C_1 = 10 \text{ nF}$
- $C_2 = 10 \text{ nF}$
- $C_3 = 7 \text{ nF}$



Care este capacitatea echivalentă între nodurile A și B?

- ☐ a.  $19 \text{ nF}$
- ☐ b.  $5 \text{ nF}$
- ☐ c.  $27 \text{ nF}$
- ☒ d.  $12 \text{ nF}$  ✓
- ☐ e.  $7 \text{ nF}$

Your answer is correct.

The correct answer is:  $12 \text{ nF}$

**Question 6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v3 (latest)

Se dau funcțiile unor circuite electronice de bază.

Pentru fiecare funcție, selectați circuitul corespunzător.

- Furnizează un semnal la ieșire fără să i se aplice semnal de intrare.

Oscilator



- Oferă la ieșire o tensiune constantă în raport cu variațiile tensiunii de intrare și variațiile sarcinii.

Stabilizator de tensiune continuă



- Furnizează la ieșire același semnal cu aceeași formă cu cel de la intrare, dar de amplitudine mai mare.

Amplificator de tensiune



- Atenuază ondulațiile tensiunii redresate.

Filtru de netezire



- Transformă energia de curent alternativ în energie de curent continuu.

Redresor



Your answer is correct.

The correct answer is:

- Furnizează un semnal la ieșire fără să i se aplice semnal de intrare.

→ Oscilator,

- Oferă la ieșire o tensiune constantă în raport cu variațiile tensiunii de intrare și variațiile sarcinii.

→ Stabilizator de tensiune continuă,

- Furnizează la ieșire același semnal cu aceeași formă cu cel de la intrare, dar de amplitudine mai mare.

→ Amplificator de tensiune,

- Atenuază ondulațiile tensiunii redresate.

→ Filtru de netezire,

- Transformă energia de curent alternativ în energie de curent continuu.

→ Redresor

**Question 7**

Correct






Mark 1.00 out of 1.00

v5 (latest)

Pentru montajele de mai jos se cunosc următoarele:



- $E1 = 12\text{ V}$
- $E2_{\text{max}} = 12\text{ V}$
- $R1 = 1\text{ k}\Omega$
- Iedurile D1 și D2 sunt verzi

Selectați montajele în care ambele leduri (D1 și D2) luminează.

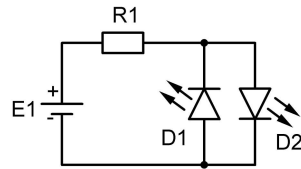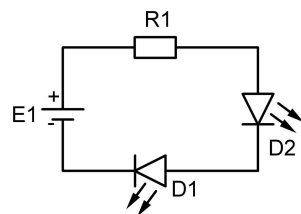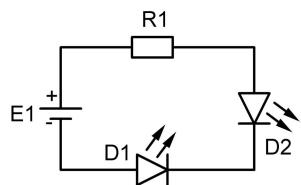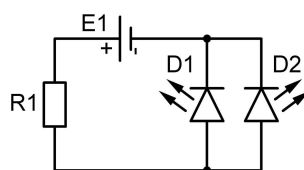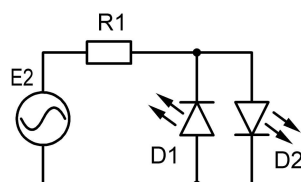☐ a.☒ b.☐ c.☒ d.☒ e.

Your answer is correct.

The correct answers are:

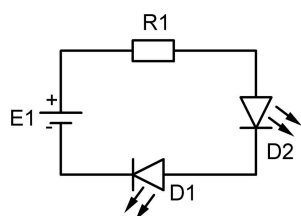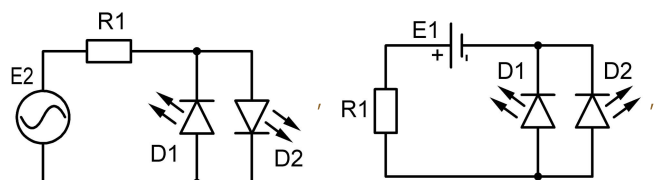

**Question 8**

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v9 (latest)

Pentru circuitul alăturat se cunosc:

- $V_{CC} = 13\text{ V}$
- $U_{BE} = 0.7\text{ V}$
- $U_1 = U_Z = 3.2\text{ V}$
- $R_1 = 16\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 2\text{ k}\Omega$
- $R_3 = 2\text{ k}\Omega$

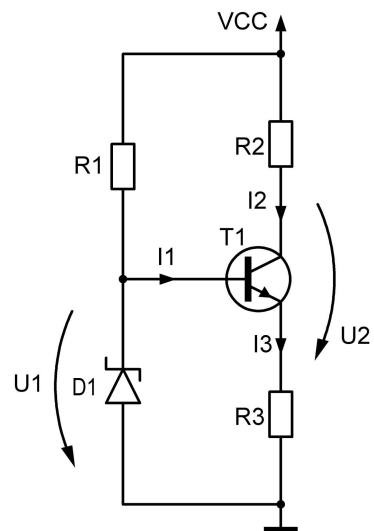Știind că se poate neglija curentul din baza tranzistorului ( $I_1$ ) față de curentul din colectorul tranzistorului ( $I_2$ ), să se calculeze valoarea tensiunii  $U_2$ .



- ☐ a.  $U_2 = 4.8\text{ V}$
- ☐ b.  $U_2 = 11.2\text{ V}$
- ☐ c.  $U_2 = 3.4\text{ V}$
- ☐ d.  $U_2 = 9.8\text{ V}$
- ☒ e.  $U_2 = 8.0\text{ V}$  ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:  $U_2 = 8.0\text{ V}$

**Question 9**

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

v9 (latest)

Pentru circuitul din figura de mai jos se cunosc:

- $R1 = 10\text{ k}\Omega$
- $R2 = 10\text{ k}\Omega$
- $R3 = 10\text{ k}\Omega$
- $R4 = 470\text{ }\Omega$

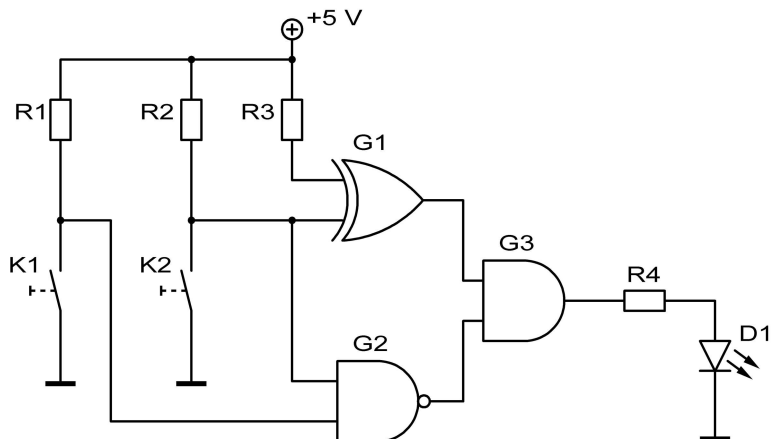Selectați comportamentul ledului D1 în circuit.



- ☐ a. Ledul D1 nu luminează, indiferent de starea întrerupătoarelor K1 și K2.
- ☐ b. Ledul D1 luminează când ambele întrerupătoare, K1 și K2, sunt deschise.
- ☐ c. Ledul D1 luminează numai atunci când ambele întrerupătoare, K1 și K2, sunt închise.
- ☐ d. Ledul D1 luminează dacă întrerupătorul K1 este închis și întrerupătorul K2 este deschis.
- ☒ e. Ledul D1 luminează dacă întrerupătorul K2 este închis, indiferent de starea întrerupătorului K1. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Ledul D1 luminează dacă întrerupătorul K2 este închis, indiferent de starea întrerupătorului K1.




**Question 10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

v1 (latest)

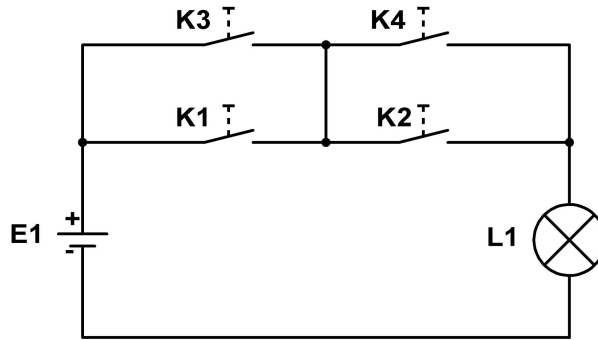Se dă circuitul din figura de mai jos, în care  $E1 = 6\text{ V}$  și  $L1$  este un bec cu tensiunea nominală de  $6\text{ V}$ .



Să se precizeze pentru fiecare combinație a întrerupătoarelor  $K1$ ,  $K2$ ,  $K3$  și  $K4$  dacă becul  $L1$  este aprins sau este stins.

- $K1$  și  $K3$  închise; nu se cunosc stările întrerupătoarelor  $K2$  și  $K4$

Nu se poate preciza



- $K1$  și  $K4$  închise;  $K2$  și  $K3$  deschise

Becul  $L1$  este aprins

- $K1$  și  $K3$  închise;  $K2$  și  $K4$  deschise

Becul  $L1$  este stins

- $K1$  și  $K2$  închise;  $K3$  și  $K4$  deschise

Becul  $L1$  este aprins

- $K2$  și  $K3$  sunt închise; nu se cunosc stările întrerupătoarelor  $K1$  și  $K4$

Becul  $L1$  este aprins

Your answer is correct.

The correct answer is:

- $K1$  și  $K3$  închise; nu se cunosc stările întrerupătoarelor  $K2$  și  $K4$

→ Nu se poate preciza,

- $K1$  și  $K4$  închise;  $K2$  și  $K3$  deschise

→ Becul  $L1$  este aprins,

- $K1$  și  $K3$  închise;  $K2$  și  $K4$  deschise

→ Becul  $L1$  este stins,

- $K1$  și  $K2$  închise;  $K3$  și  $K4$  deschise

→ Becul  $L1$  este aprins,

- $K2$  și  $K3$  sunt închise; nu se cunosc stările întrerupătoarelor  $K1$  și  $K4$

→ Becul  $L1$  este aprins